

①

Assignment

My ID = 2023200000475

Now, Sum = 4 + 7 + 5


= 16 (even number)

So, my BJT is BC547C

This BJT's $I_c = 2\text{mA}$

$V_{CE} = 5\text{V}$ \therefore So, $V_{CC} = 10\text{V}$

$\beta = 420$ [data sheet]

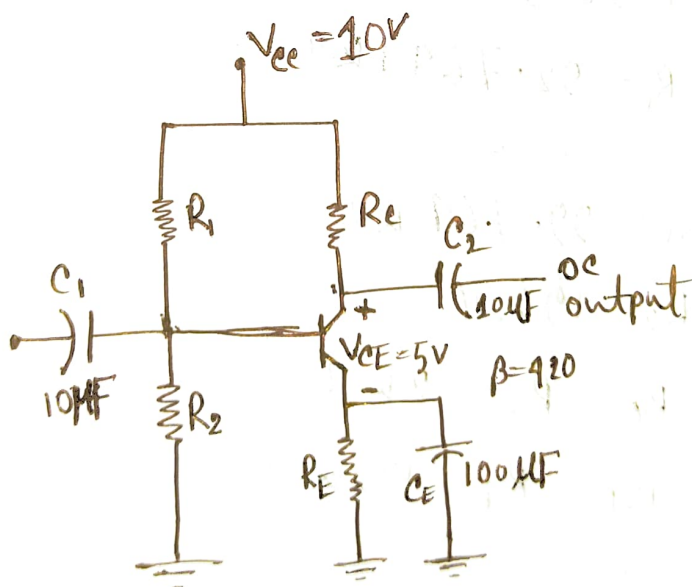

$I_c = 2\text{mA}$

$V_{CE} = 5\text{V}$

$V_{CC} = 10\text{V}$

$\beta = 420$

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (10) = 1\text{V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_c} \approx \frac{V_E}{I_c} = \frac{1\text{V}}{2\text{mA}} = 0.5\text{k}\Omega = 500\Omega$$

$$R_c = \frac{V_{RC}}{I_c} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_c} = \frac{(10 - 5 - 1)\text{V}}{2\text{mA}} = 2\text{k}\Omega = 2000\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1 = 1.7 \text{ V}$$

$$\text{then, } R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$\Rightarrow R_2 \leq \frac{1}{10} \times 420 \times (0.5)$$

$$\Rightarrow R_2 \leq 21 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_2 = 19 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC}$$

$$\Rightarrow 1.7 = \frac{19}{R_1 + 19} (10 \text{ V})$$

$$\Rightarrow 1.7 R_1 + 32.3 = 190$$

$$\Rightarrow R_1 = 92.7649 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 92.764 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 19 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = R_4 = 0.5 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} \text{now, } R_e &= \frac{26 \text{ mV}}{I_E} \approx \frac{26 \text{ mV}}{I_C} = \frac{26 \text{ mV}}{2 \text{ mA}} \\ &= 13 \Omega \\ &= 13 \times 10^{-3} \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

input impedance, $Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$

$$= \left(\frac{1}{22.764} + \frac{1}{10} + \frac{1}{420 \times (13 \times 10^{-3})} \right)^{-1}$$

$$= 4.055 \text{ k}\Omega$$

output impedance, $Z_{out} = R_e \parallel r_o$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= 2 \text{ k}\Omega$$



Input AC $v = (4 + 15) / 3$




$$= 5.33 \text{ mV}$$

Gain $A_v = \frac{v_o}{v_s}$

$$= \frac{680}{5.33}$$

$$= 127.58 \text{ mV}$$

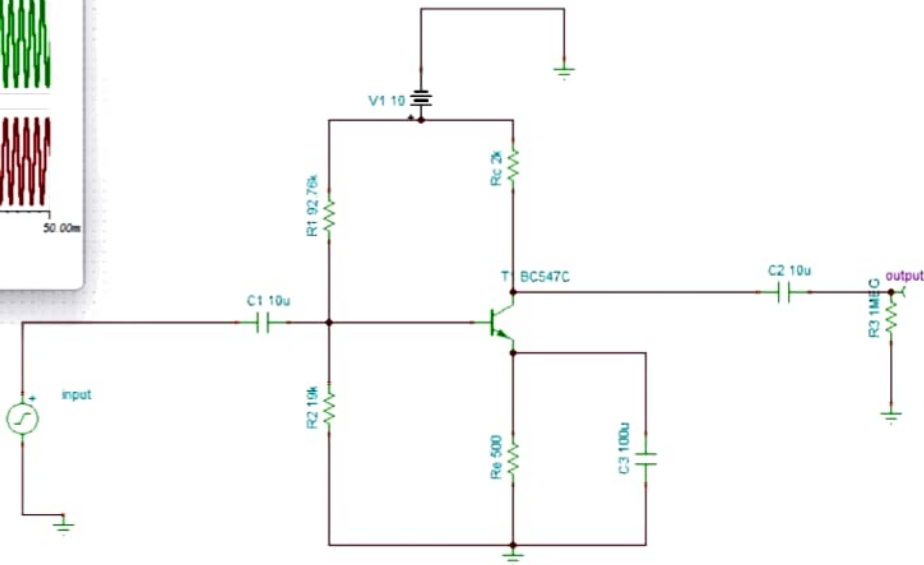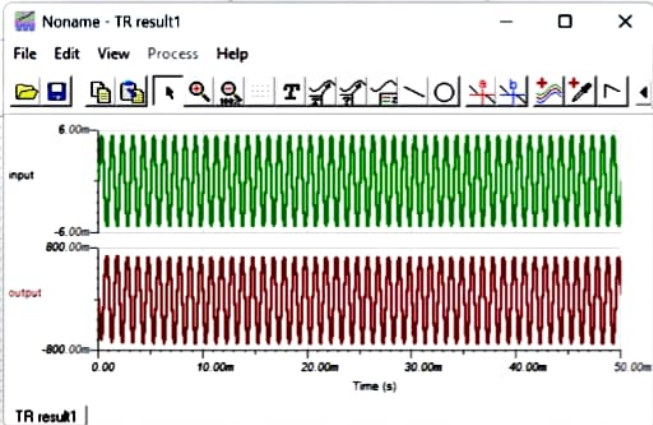

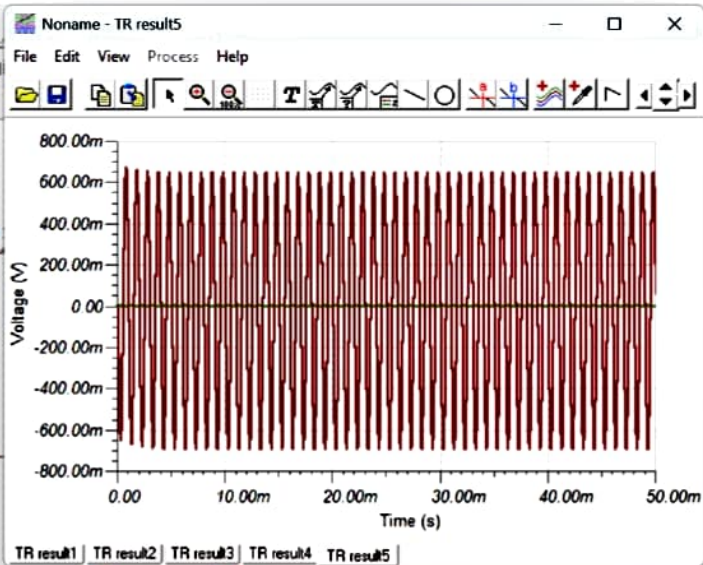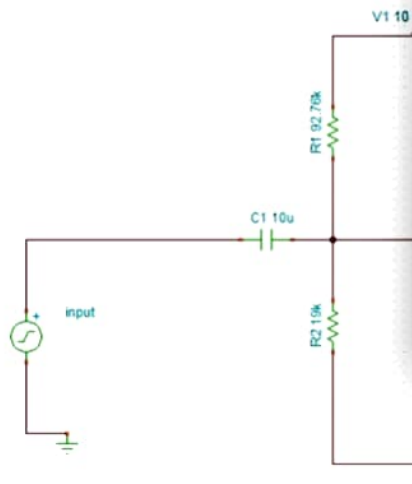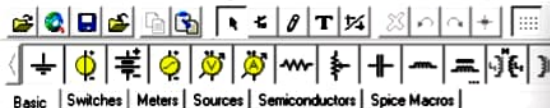

②

My ID = 475

$$\therefore S_{\text{um}} = 4 + 7 + 5 = 16 \text{ (even)}$$



Model No : SRD-09VDE-SL-C

Here,

$$I_{\text{csat}} = 50 \text{ mA} \quad [\text{data sheet}]$$

using BC637 BJT,
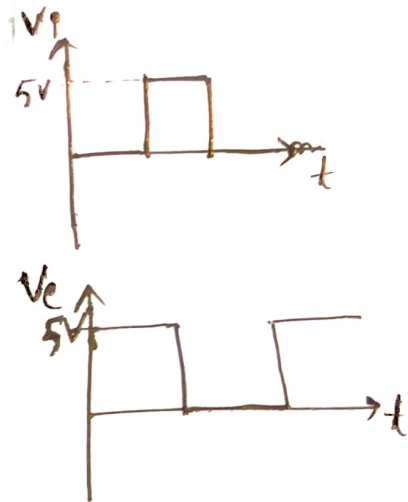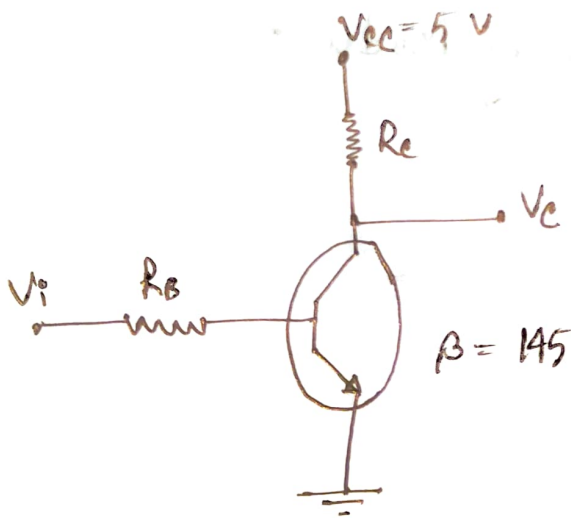
$$\text{for } 50 \text{ mA}, \beta = 145 \text{ (120 to 160)}$$



$$I_B > \frac{I_{\text{csat}}}{\beta}$$

$$I_B > 0.34 \text{ mA}$$

$$\therefore I_B = 0.68 \text{ mA}$$

$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B}$$

$$= \frac{5 - 0.7}{0.68}$$

$$V_{cc} = 6.32 \text{ k}\Omega$$

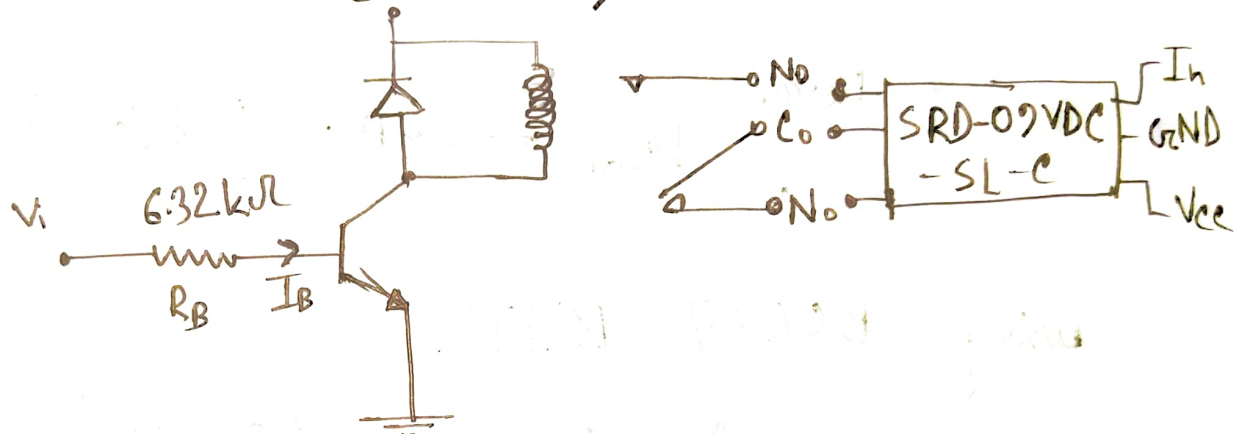


Diagram: Relay Module